# EDA 软件设计 I Lecture 17

EDATEMENT

FD VIII.

ED PHILL

FDVIII

AND THE PARTY.

AND THE WALL

EDAWKITA I

EDRIFIET

ED RIKKHTI THE

EDATELLE

Quiz 2 Time EDATE HE TALL AND THE PARTY OF T EDAİMIL. EDATE NETTON EDAWKIA > ED RELIEF TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY ED ATTURE TO THE A THE TAXES ED RIFFIE TO 2

## Check Course Site Frequently

EDA 软件设计 i Assignment 1

你的姓名、学号(1分)

Hard Deadline: 2024-11-23 (13:00)

关于拖延症,了解一下帕金森定律 (Parkinson's Law): "工作会扩展到足以填满所有可用的时间。" In other words, "你有多少时间,就会花多少时间去做一件事 (而跟这件事本身真正需要多少时间无关)。"

奖励前 10% 提交的朋友: 总分 = 自身得分的 105%

提交格式:PDF, 命名为 EDA1-你的学号-你的姓名-Assignment1

(1分): 1. if you prefer 手写版: 完成后请扫描或者拍照转成 pdf (注意,务必追求书写工整、字迹清晰,看不清楚的内容评阅人无 责任追加辨认,将直接跳过)

2. if you prefer 电子版: 推荐使用 LaTeX 排版, 生成 pdf (若你有

读研计划,即刻开始熟悉 LaTeX 是明智之选)

注: 提交的版本可以不带题目, 但题目号一定写清楚, 比如

I.13,II.5,III.1)!

Plagiarism policy: zero tolerance

作业接收邮箱: edal 2024@163.com

### Course Outline

Chapter 1: Introduction to EDA

Chapter 2: EDA常用图算法 重点

□Chapter 3: 数字电路基础

□Chapter 4: 优化算法、数学规划

重点、难点

# Chapter 3: 数字电路基础


# 数字电路与芯片的关系


- 数字电路是芯片的构成单元
  - 包括组合逻辑电路、时序逻辑电路
- 芯片设计流程中:
  - 数字电路是芯片设计流程中的关键步骤

- 总的来说:
  - 数字电路是芯片的基本构件, 芯片是实现具体应用功能的实体
  - 通过优化数字电路设计, 芯片可以实现更高的性能、更低的功耗和更小的尺寸

# Introduction

**数字电路**:处理「**数字信号**」的电子电路

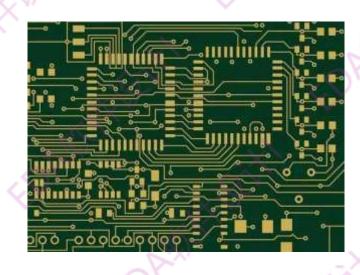

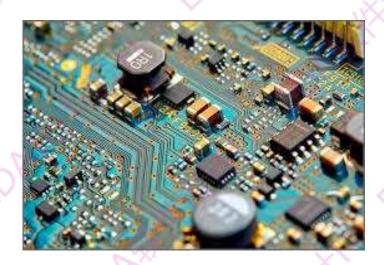

# Review: 模拟信号与数字信号

- ・模拟信号 (Analog Signal):
  - "设备的眼睛和耳朵"
    - 定义与特点:模拟信号是**连续**的,能够在一定范围内取无限多个数值。通常代表物理世界中的实际量如

- ·数字信号 (Digital Signal):
  - "设备的大脑"
    - 定义与特点:数字信号是**离散**的,只能在有限的数值中取值,通常是二进制的0和1

声音波形

电压变化

数字时钟显示

计算机中的数据传输

温度曲线

# 模拟信号与数字信号的比较

#### • 优点与缺点:

- 模拟信号: 更贴近自然信号, 但容易受噪声干扰, 传输和 存储苦难——"自然呈现、简单处理"
  - 黑胶唱片(细腻还原)、磁带("沙沙"的背景噪音)
- 数字信号: 抗干扰能力强, 易于存储和处理, 但需要数字 化过程
  - 数字音乐(没有杂音)

#### • 应用领域:

- 模拟信号:传统广播、模拟仪器(指针式电压表、温度计)
- 数字信号: 计算机、数字通信

像"**手绘的画**",能表现丰富的细节和色彩,

但是画纸容易受损,复制也不方 便

像"<mark>数码照片</mark>",便于保存和分享, 但可能不像手绘画那样细腻,需 要相机等设备支持

#### 如何选择:

- ① 需要高保真、细腻地表现自然信号,且可以容忍一些干扰,选择?
- ② 需要稳定、可靠地传输和存储 信号,希望方便地处理和复制 时,选择?

# 数字电路基本概念

#### ・数字电路的定义

- 什么是数字电路: 处理数字信号的电子电路, 输入和输出都是离散的数字量
- 重要性: 现代电子设备的核心, 广泛应用于计算机、通信、控制等领域

#### ・数字电路的类型

- 组合逻辑电路:输出仅依赖当前的输入值,与时间无关
- 时序逻辑电路:输出不仅与当前输入有关,还与电路的历史状态有关,需要时钟信号

#### ・基本组成单元

- 逻辑门: 与门 (AND)、或门 (OR) 、非门 (NOT) , 是构建数字电路的基本模块
- 集成电路: 将大量的数字电路集成在一块芯片上, 实现复杂的功能
  - ? 集成电路会集成模拟电路吗?

# 数字电路(集成电路)的发展

